
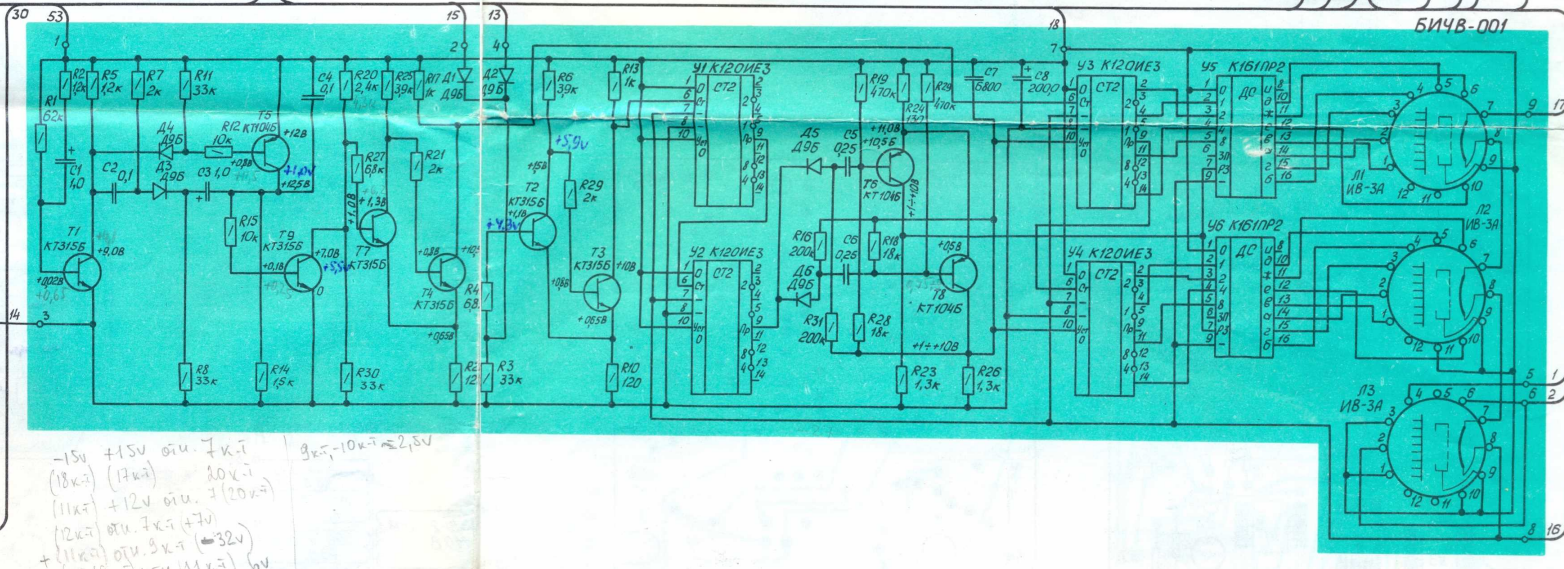
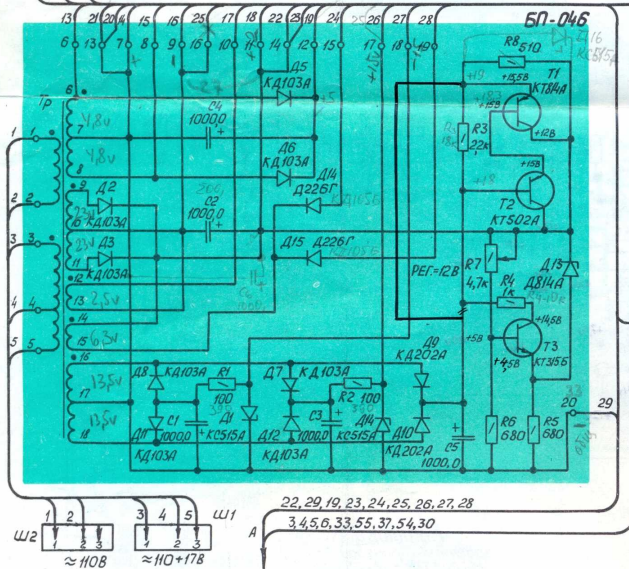
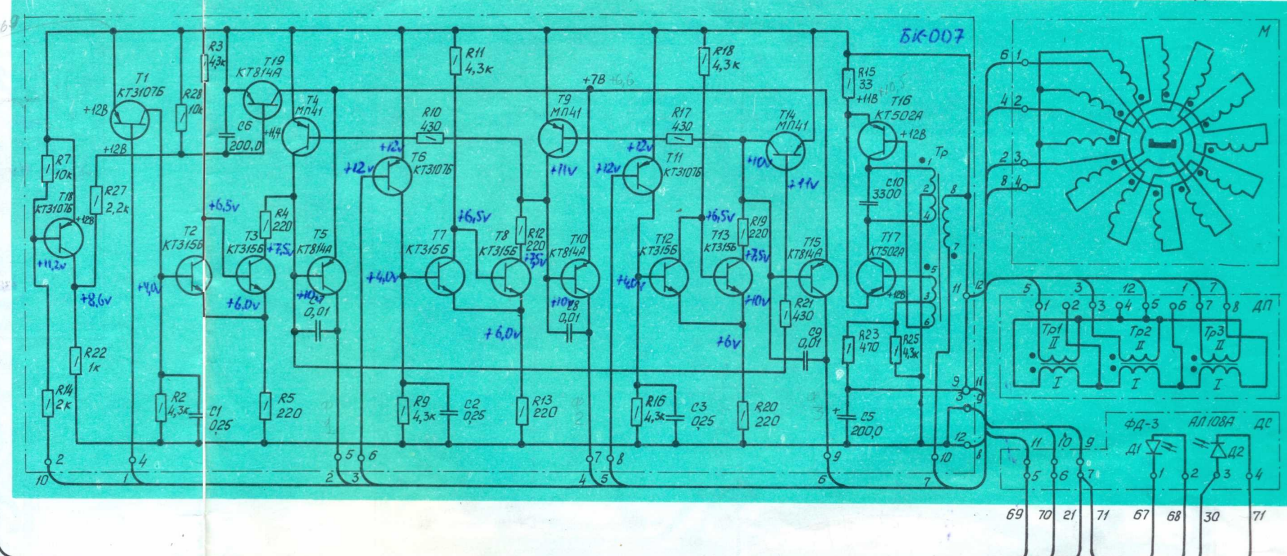


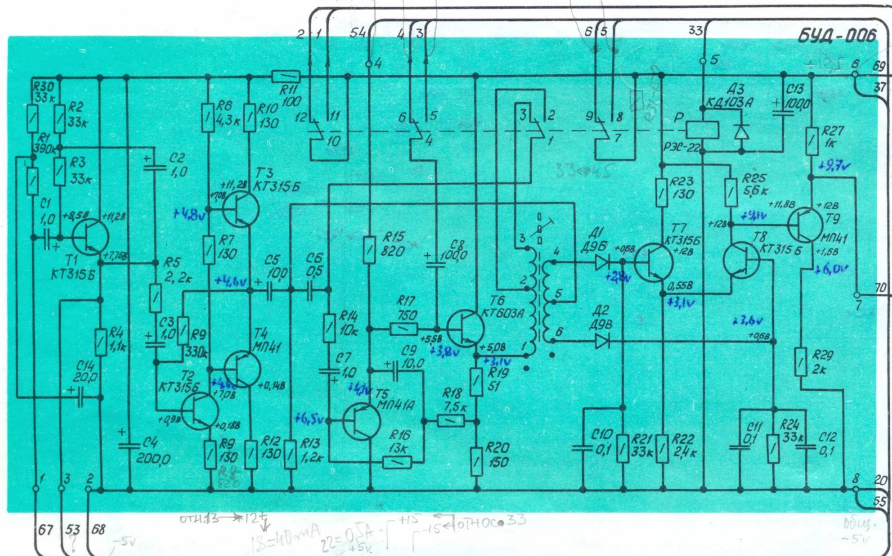

БЛОКИ	РЕЗИСТОРЫ		КОНДЕНСАТОРЫ					
	МЛТ-025	ОП3-16-025	КСО-6-1-15	КСО-6-1-15	КСО-6-1-15	КСО-6-1-15	КСО-6-1-15	КСО-6-1-15
БУД-006	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R29, R30		C1, C2, C3, C7, C9, C14	C4, C13	C6, C10, C11, C12	C5, C8		
АПТ-017	R2, R3, R4, R5, R7, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R25		C5, C6		C1, C2, C3		C7, C8, C9	C10
БП-046	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8	R7			C1, C2, C3, C4, C5			
БИЧВ-001	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31		C1, C3	C8	C7	C2, C4, C5, C6		

1. В электропроигрывающее устройство могут быть установлены электроэлементы других типов.

2. В связи с постоянным совершенствованием конструкции электропроигрывающего устройства в нем могут быть введены изменения настоящей схемы, не ухудшающие качество изделия.

Сокращения в микросхемах:

ЗП - вход записи (точка);

РЗ - вход разрешения записи;

Уст. 0 - вход установки 0;

Ст - вход счетный.


на 8 у2 идет помеха
на 4,5 у1 —

сигнал с БУ-5
Т7 — III
Т6 — II
Т9 — II

БУДШ-005

ЛИСТ 2

УК-011





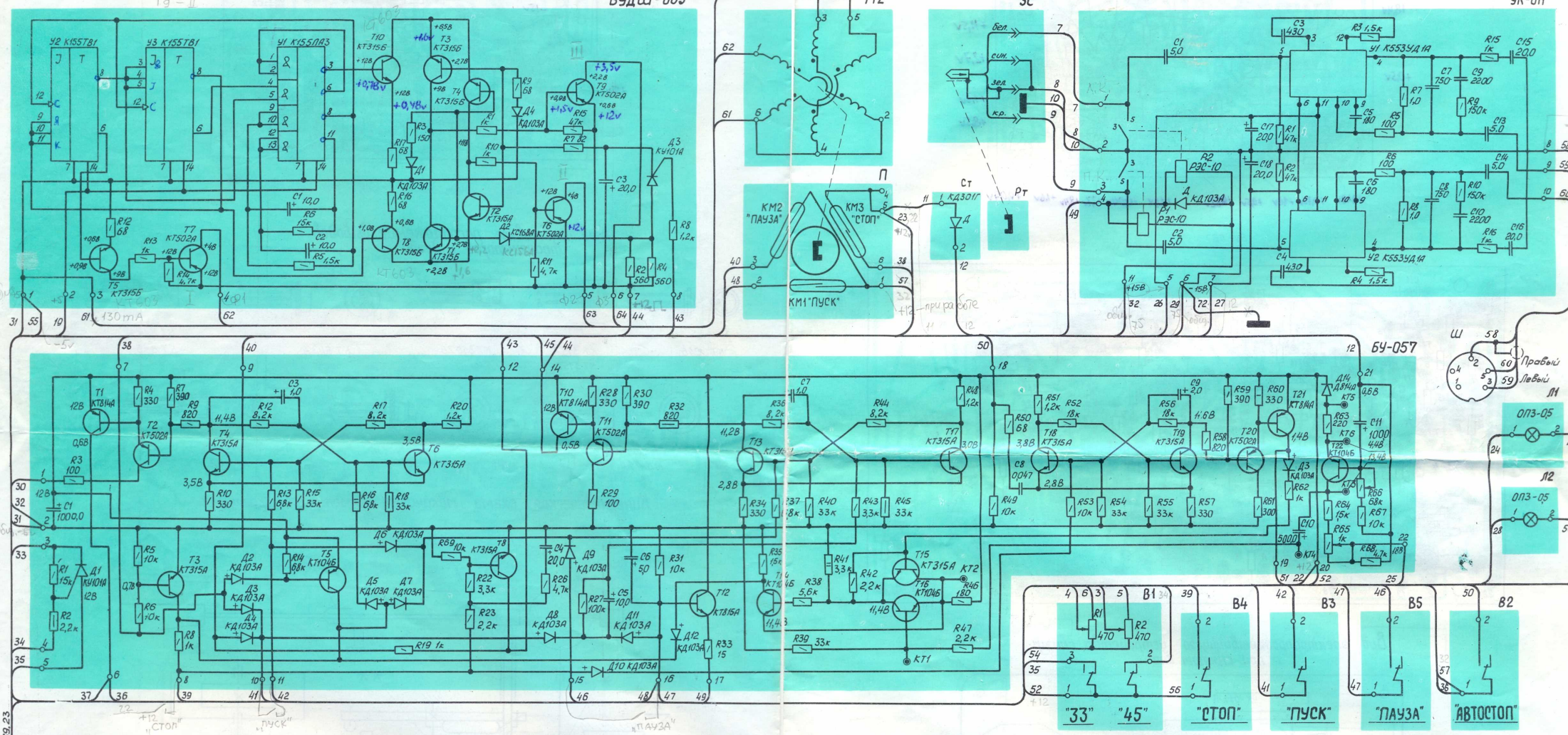


БЛОКИ	РЕЗИСТОРЫ				КОНДЕНСАТОРЫ							
	МЛТ-0,25	МЛТ-05	МЛТ-1,0	МЛТ-2,0	КСО-6-1-15	КСО-7Б-М150	КСО-7Б-Н30	КСО-6-1-25	КСО-6-1-10	КСО-6-2-15	МБМ-160	БМ-2-160
БУДШ-005	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17				C1, C2, C3							
УК-011	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16				C1, C2, C3, C4	C3, C4, C5, C6, C7, C8	C9, C10	C15, C16, C17, C18			C11, C12	
БУ-057	R1, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R17, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R42, R43, R44, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R61	R2, R18, R32, R45	R60	R16, R41	C1, C4, C6, C8, C10				C3		C2	

1. Режимы транзисторов всех блоков зачтены относительно минуса ЭПВ при вращении двигателя. Режимы транзисторов блока БУ-057 указаны для состояния ЭПВ „Стоп“.

2. Условное обозначение рассеиваемой мощности резисторов:

— 0,25Вт — 0,5Вт — 1Вт — 2Вт

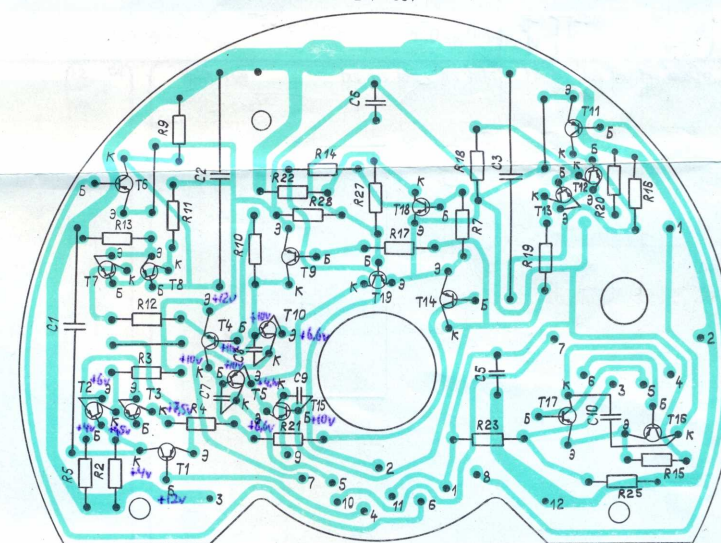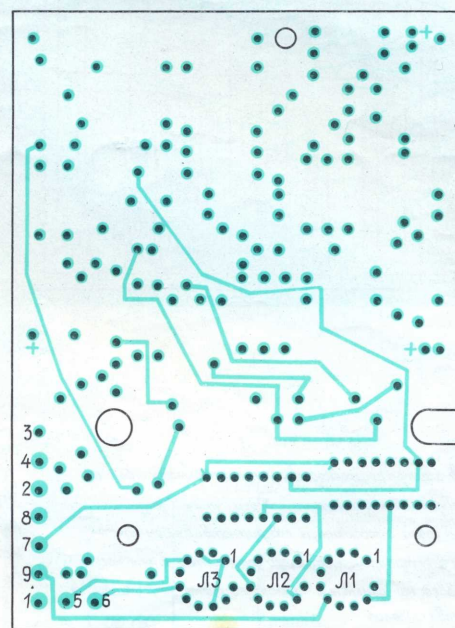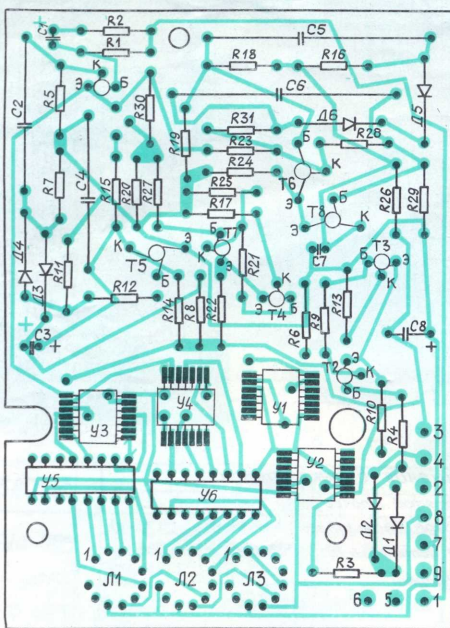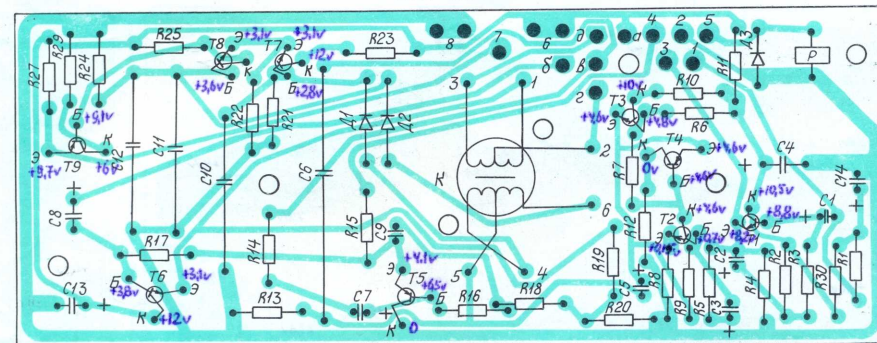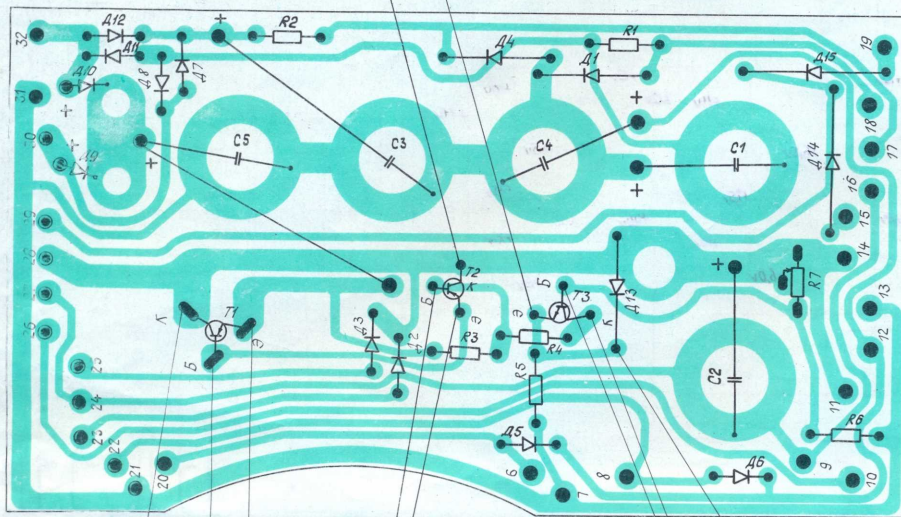


Силовой трансформатор Тр



Diagram of a 15-tap transformer with the following specifications:

Tap	Primary Winding (V)	Primary Winding (A)	Secondary Winding (V)	Secondary Winding (A)
1	138-2	0,15	138-2	0,15
2	110 B		4,8 B	
3			138-2	0,15
4			4,8 B	
5			138-2	0,15
6			23 B	
7			138-2	0,15
8			23 B	
9			138-2	0,15
10			23 B	
11			138-2	0,49
12			2,5 B	
13			138-2	0,45
14			5,3 B	
15			138-2	0,74
16			13,5 B	
17			138-2	0,74
18			13,5 B	


Катушка К

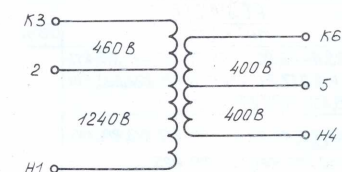Сердечник броневой
М2000 НМ1-8-05-30-І
Обмотка ПЭВ-2 0,1




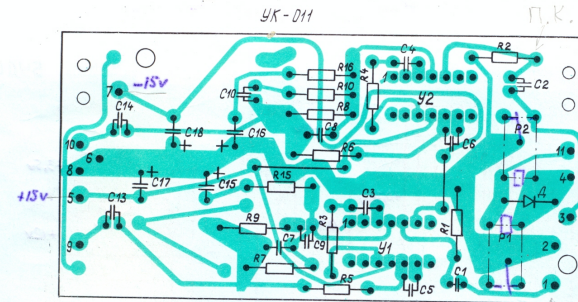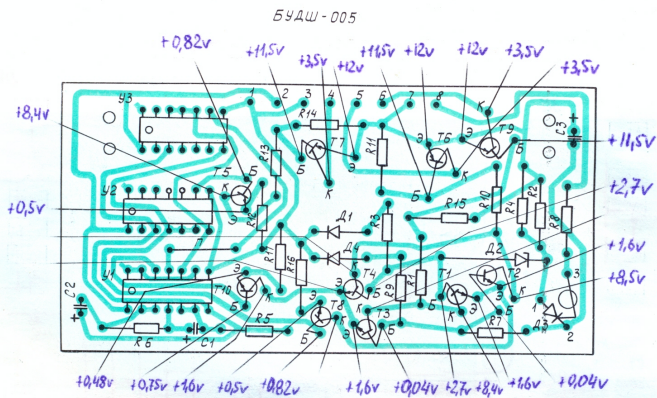


Б4-057

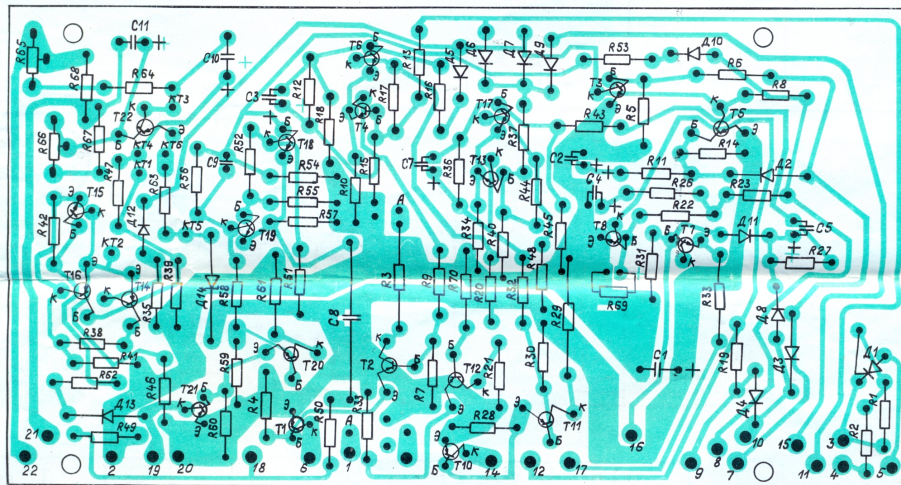

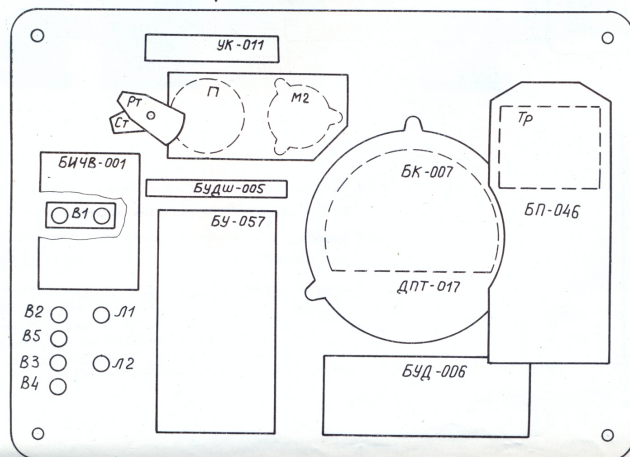
Вид электропроигрывающего устройства снизу при снятом дне



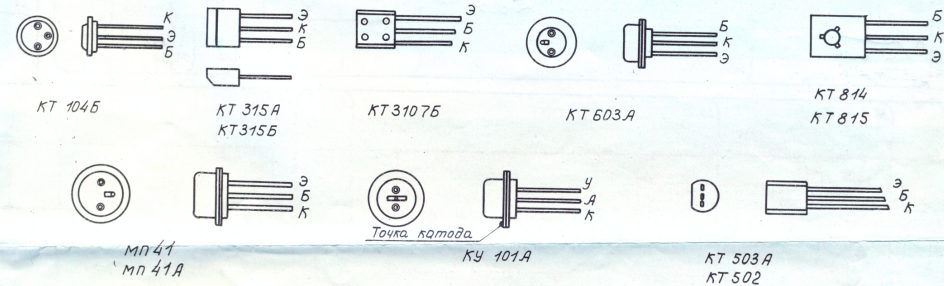Конструктивное расположение выводов транзисторов и диодов.



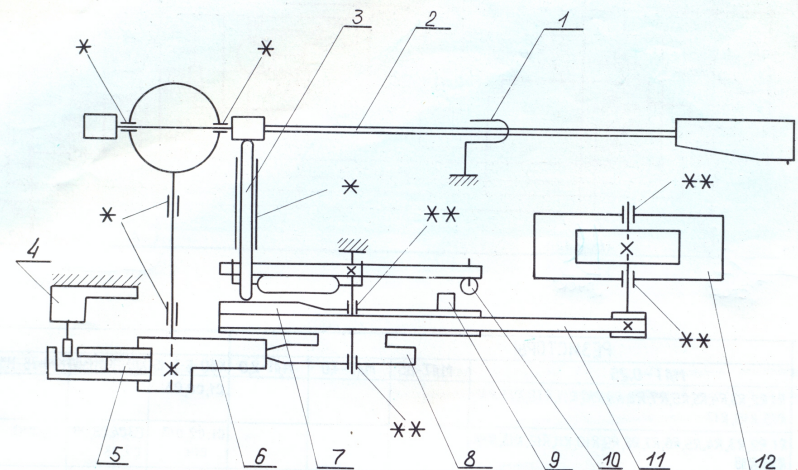Кинематическая схема механизма автостопа и микролифта.



1-стойка; 2-звукоимитатор; 3-толкатель; 4-статор с магнитодиодом; 5-ротор с магнитом; 6-втулка; 7-кулачок; 8-диск; 9-магнит; 10-геркан; 11-кольцо; 12-двигатель шаговый. Места смазки обозначены * и **.

*-смазка индустриальная 12. **-смазка ЦИАТИМ 221.